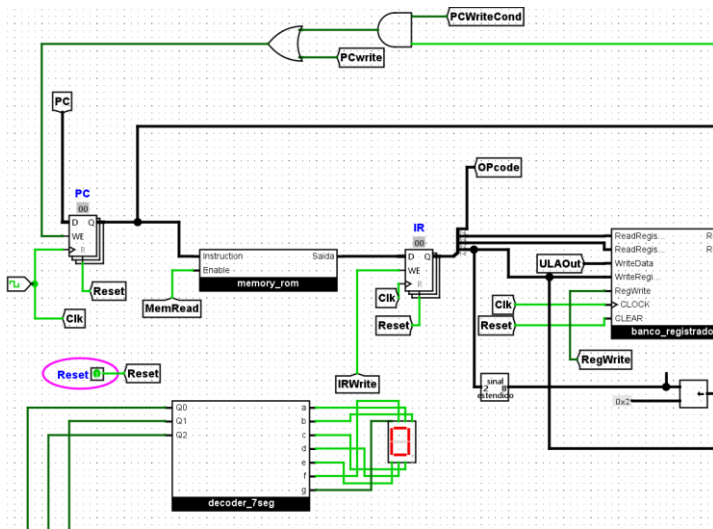


EVIDÊNCIA T-06:

Entrada: Reset e um pulso de clock.

Saída:

Ao clicar em Reset, todo o circuito zera, o display de 7 segmentos mostra o estado atual (nesse caso 0, ou seja S0) e a flag “IRWrite” liga, como mostrado na figura abaixo:



Ao dar um pulso de clock, o display de 7 segmentos informa o estado 1 (ou seja, S1) e a flag “IRWrite” desliga, terminando o pulso, como na imagem abaixo:

